

# گزارش آزمایش هفتم آزمایشگاه طراحی سیستم دیجیتال



مزدک تیموریان

۴۰۱۱۰۱۴۹۵

مریم شیران

۴۰۰۱۰۹۴۴۶

مهدی بهرامیان

۴۰۱۱۷۱۵۹۳

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

مرداد ۱۴۰۳

# فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه
۲	۲	شرح آزمایش
۲	۱.۲	فرستنده
۴	۲.۲	گیرنده
۵	۳	شبیه سازی و بررسی عملکرد UART

## ۱ مقدمه

هدف این آزمایش طراحی یک Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) است. در قسمت ارسال کننده این دستگاه هر بار یک کد ۷ بیتی ASCII بصورت سریال ارسال می گردد. در ابتدا یک بیت شروع (Start) سپس یک بیت توازن (Parity) و بعد ۷ بیت داده ارسال می شوند. در انتها نیز حداقل یک بیت خاتمه (Stop) ارسال می شود (در مجموع ۱۰ بیت).


در قسمت گیرنده نیز پس از دریافت بیت شروع (Start) بیت مربوط به داده و توازن (Parity) بصورت سریال دریافت شده و در یک ثابت (Register) ۸ بیتی ذخیره میشود.

## ۲ شرح آزمایش

برنامه طراحی شده ۴ حالت زیر را دارد

- IDLE STOP
- START
- DATA
- PARITY

### ۱.۲ فرستنده

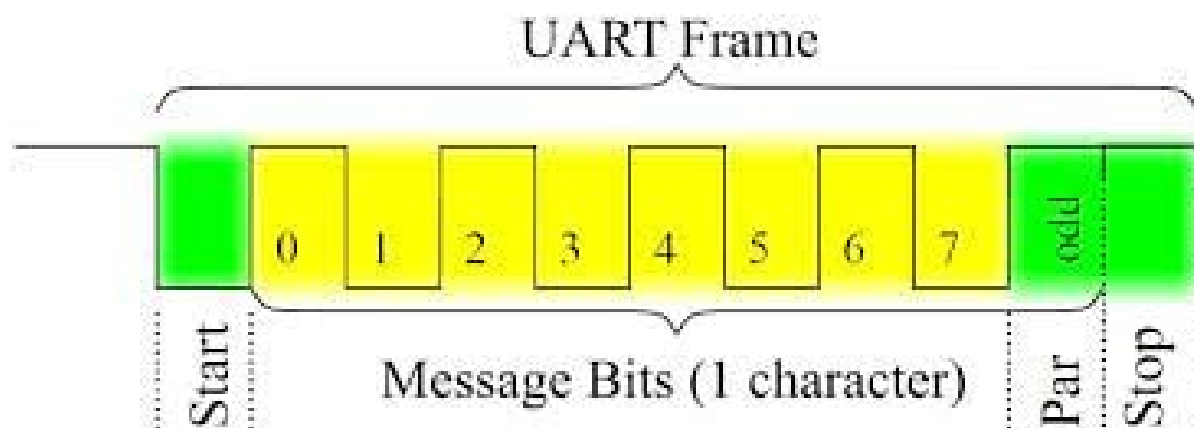

با توجه به شکل بالا در حالت Stop مقدار سیم باید ۱ باشد و با ۰ شدن آن انتقال داده شروع میشود. سپس با نرخ انتقال Baud Rate داده ها فرستاده میشوند.

در نهایت پس از انتقال تمامی ۷ بیت داده بیت Parity که حاصل XOR بیت های داده است فرستاده میشود. کد طراحی را در شکل زیر میتوانید مشاهده کنید.

```

module uart_trans #(
    parameter int CLOCK_RATE = 50_000_000,
    parameter int BAUD_RATE  = 115200
) (
    input clk,
    input rst,
    input [7:0] data,
    output reg tx
);

    localparam int BAUD_DELAY = (CLOCK_RATE / BAUD_RATE) - 1;
    localparam int BAUD_DELAY0 = (CLOCK_RATE / BAUD_RATE / 2) - 1;

    localparam int IDLE_STOP = 0;
    localparam int START = 1;
    localparam int DATA = 2;
    localparam int PARITY = 3;

    reg [ 1:0] state;
    reg [ 2:0] idx;
    reg [31:0] delay;

    always @(posedge clk, negedge rst) begin
        if (!rst) begin
            delay <= 0;
            state <= 0;
            idx <= 0;
            tx <= 1;

```


```

            end else begin
                if (!delay) begin
                    delay <= delay - 1;
                end else begin
                    case (state)
                        IDLE_STOP: begin
                            delay <= BAUD_DELAY;
                            state <= state + 1;
                            tx <= 1;
                        end
                        START: begin
                            delay <= BAUD_DELAY;
                            state <= state + 1;
                            tx <= 0;
                        end
                        DATA: begin
                            delay <= BAUD_DELAY;
                            tx <= data[idx];
                            idx <= idx + 1;
                            state <= state + &idx;
                        end
                        PARITY: begin
                            delay <= BAUD_DELAY;
                            tx <= ^data;
                            state <= state + 1;
                        end
                    endcase
                end
            end
        end
    end
endmodule

```
 
## ۲.۲ گیرنده

ساختار قسمت گیرنده نیز بسیار مشابه فرستنده است با این تفاوت که اینجا اطلاعات از سیم دریافت و ذخیره میشوند. همچنین از آنجایی که میخواهیم در وسط سیگنال داده فرستاده شده داده را نمونه بگیریم ابتدا یک تأخیر به میزان نصف Baud Delay در نظر میگیریم.



کد طراحی این قسمت نیز در شکل‌های زیر قابل مشاهده است.

```
module uart_rcv #(
    parameter int CLOCK_RATE = 50_000_000,
    parameter int BAUD_RATE = 115200
) (
    input clk,
    input rst,
    output reg [7:0] data,
    output reg parity,
    input rx
);

    localparam int BAUD_DELAY = (CLOCK_RATE / BAUD_RATE) - 1;
    localparam int BAUD_DELAY0 = (CLOCK_RATE / BAUD_RATE / 2) - 1;

    localparam int IDLE_STOP = 0;
    localparam int START = 1;
    localparam int DATA = 2;
    localparam int PARITY = 3;

    reg [1:0] state;
    reg [2:0] idx;
    reg [31:0] delay;
    reg prx;

    always @(posedge clk, negedge rst) begin
        if (!rst) begin
            delay <= 0;
            state <= 0;
            idx <= 0;
            data <= 0;
            parity <= 0;
        end
    end
endmodule
```

```

end else begin
    prx <= rx;
    if (!delay) begin
        delay <= delay - 1;
    end else begin
        case (state)
            IDLE_STOP: begin
                if (!rx && prx) begin
                    delay <= BAUD_DELAY0;
                    state <= state + 1;
                end
            end
            START: begin
                delay <= BAUD_DELAY;
                state <= state + 1;
            end
            DATA: begin
                delay <= BAUD_DELAY;
                idx <= idx + 1;
                state <= state + &idx;
                data[idx] <= rx;
            end
            PARITY: begin
                delay <= BAUD_DELAY;
                parity <= rx;
                state <= state + 1;
            end
        endcase
    end
end
end
endmodule

```

همانطور که مشاهده میکنید در حالت IDLE STOP تأخیر  $\text{BAUD\_DELAY0}$  اضافه میشود که باعث میشود نمونه‌گیری‌های مان در وسط سیگنال باشند.

### ۳ شبیه‌سازی و بررسی عملکرد UART

حال برای ماژول‌های بالا یک ماژول تست طراحی میکنیم.

```

module test ();
    reg clk0, clk1, rst0, rst1;
    reg [7:0] tData;
    wire [7:0] rData;
    wire      rParity;

    wire      tx_rx;
    uart_trans #(
        .CLOCK_RATE(16),
        .BAUD_RATE (4)
    ) transmitter (
        .tx (tx_rx),
        .clk (clk0),
        .rst (rst0),
        .data(tData)
    );

    uart_rcv #(
        .CLOCK_RATE(8),
        .BAUD_RATE (4)
    ) receiver (
        .rx(tx_rx),
        .clk(clk1),
        .rst(rst1),
        .data(rData),
        .parity(rParity)
    );

    // generating clk0!=clk1
    initial clk0 = 0;
    always #1 clk0 = !clk0;
    initial clk1 = 0;
    always #2 clk1 = !clk1;

```

```

initial begin
    $monitor($time, " -- transmit : ", tData, " receive : ", rData, ",", rParity,
             " r-error : ", ^rData ^ rParity);
    rst0 = 0;
    rst1 = 0;
    tData = 8'b0000_0000;
    #1;
    rst0 = 1;
    rst1 = 1;

    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b1111_1111;
    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b0000_0000;
    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b0101_0101;
    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b1100_1010;
    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b0010_1100;
    #8 wait (transmitter.state == 0 && transmitter.delay == 0) tData = 8'b1000_0010;
    #8 wait (receiver.state == 0 && receiver.delay == 0);
    #8 wait (receiver.state == 0 && receiver.delay == 0);
    $finish(0);
end
endmodule

```

خروجی این مازول نیز در شکل زیر قابل مشاهده است.

```

0 -- transmit : 0 receive : 0,0 r-error : 0
87 -- transmit : 255 receive : 0,0 r-error : 0

110 -- transmit : 255 receive : 1,0 r-error : 1
118 -- transmit : 255 receive : 3,0 r-error : 0
126 -- transmit : 255 receive : 7,0 r-error : 1
134 -- transmit : 255 receive : 15,0 r-error : 0
142 -- transmit : 255 receive : 31,0 r-error : 1
150 -- transmit : 255 receive : 63,0 r-error : 0
158 -- transmit : 255 receive : 127,0 r-error : 1
166 -- transmit : 255 receive : 255,0 r-error : 0
175 -- transmit : 0 receive : 255,0 r-error : 0
198 -- transmit : 0 receive : 254,0 r-error : 1
206 -- transmit : 0 receive : 252,0 r-error : 0
214 -- transmit : 0 receive : 248,0 r-error : 1
222 -- transmit : 0 receive : 240,0 r-error : 0
230 -- transmit : 0 receive : 224,0 r-error : 1
238 -- transmit : 0 receive : 192,0 r-error : 0
246 -- transmit : 0 receive : 128,0 r-error : 1
254 -- transmit : 0 receive : 0,0 r-error : 0
263 -- transmit : 85 receive : 0,0 r-error : 0
286 -- transmit : 85 receive : 1,0 r-error : 1
302 -- transmit : 85 receive : 5,0 r-error : 0
318 -- transmit : 85 receive : 21,0 r-error : 1
334 -- transmit : 85 receive : 85,0 r-error : 0
351 -- transmit : 202 receive : 85,0 r-error : 0
374 -- transmit : 202 receive : 84,0 r-error : 1
382 -- transmit : 202 receive : 86,0 r-error : 0
390 -- transmit : 202 receive : 82,0 r-error : 1
398 -- transmit : 202 receive : 90,0 r-error : 0
406 -- transmit : 202 receive : 74,0 r-error : 1
430 -- transmit : 202 receive : 202,0 r-error : 0
439 -- transmit : 44 receive : 202,0 r-error : 0
470 -- transmit : 44 receive : 200,0 r-error : 1
478 -- transmit : 44 receive : 204,0 r-error : 0

502 -- transmit : 44 receive : 236,0 r-error : 1
510 -- transmit : 44 receive : 172,0 r-error : 0
518 -- transmit : 44 receive : 44,0 r-error : 1
526 -- transmit : 44 receive : 44,1 r-error : 0
527 -- transmit : 130 receive : 44,1 r-error : 0
558 -- transmit : 130 receive : 46,1 r-error : 1
566 -- transmit : 130 receive : 42,1 r-error : 0
574 -- transmit : 130 receive : 34,1 r-error : 1
590 -- transmit : 130 receive : 2,1 r-error : 0
606 -- transmit : 130 receive : 130,1 r-error : 1
614 -- transmit : 130 receive : 130,0 r-error : 0

```