

بسمه تعالی



گزارش کار چهارم آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال

## توصیف رفتاری

استاد: دکتر اجلالی

نویسندگان

مریم شیران ۴۰۰۱۰۹۴۴۶

مهدی بهرامیان ۴۰۱۱۷۱۵۹۳

مزدک تیموریان ۴۰۱۱۰۱۴۹۵

دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۳

## فهرست مطالب

۱	..... ۱
۱-۱ مقدمه	..... ۱
۱-۲ طراحی ماژول	..... ۱
۱-۳ کدنویسی ماژول اصلی در وریلاگ	..... ۳
۱-۴ کدنویسی ماژول تست در وریلاگ	..... ۶
۱-۵ شبیه سازی	..... ۱۰
۱-۶ منابع و مراجع	..... ۱۱

## ۱ آزمایش چهارم: توصیف رفتاری

<b>Inputs:</b>	Clk	Clock signal
	RstN	Reset signal
	Data_In	4-bit data into the stack
	Push	Push Command
	Pop	Pop Command
<b>Outputs:</b>	Data_Out	4-bit output data from stack
	Full	Full=1 indicates that the stack is full
	Empty	Empty=0 indicates that the stack is empty

## ۱-۱ مقدمه

در این آزمایش، می‌خواهیم با استفاده از زبان ورایلاگ یک پشته (استک) با ۸ خانه حافظه طراحی کنیم. هر خانه حافظه در این پشته ۴ بیتی است.

## ۲-۱ طراحی ماژول

ماژول طراحی شده لازم است ورودی و خروجی‌های زیر را دارا باشد:

ورودی‌ها:

**Clk** (سیگنال ساعت): این سیگنال زمانی برای هماهنگی عملکرد عناصر مدار در مدارهای همگام استفاده می‌شود.

**RstN** (سیگنال ریست): این سیگنال برای بازنشانی پشته به حالت اولیه‌اش استفاده می‌شود. معمولاً به صورت فعال پایین است، به این معنی که ریست زمانی اتفاق می‌افتد که این سیگنال '۰' باشد.

**Data\_In** (داده ورودی ۴ بیتی به پشته): این داده‌ای است که به پشته فشار داده می‌شود. عرض آن ۴ بیت است.

**Push** (دستور فشار دادن): این سیگنال فرمان نشان می‌دهد که داده باید به پشته فشار داده شود.

**Pop** (دستور خارج کردن): این سیگنال فرمان نشان می‌دهد که داده باید از پشته خارج شود. هر گاه مقدار آن یک بشود و پشته خالی (**empty**) نباشد، مقدار موجود در **data\_out** به روزرسانی شده و مقدار موجود در خانه‌ای از حافظه استک که **stack\_pointer** منهای یک به آن اشاره می‌کند؛ روی **data\_out** نوشته می‌شود.

خروجی‌ها:

**Data\_Out** (داده خروجی ۴ بیتی از پشته): این داده‌ای است که از پشته خارج می‌شود. عرض آن ۴ بیت است.

**Full** (پشته پر): هنگامی که این سیگنال '۱' باشد، به این معنی است که پشته نمی‌تواند داده‌های بیشتری را قبول کند زیرا پر است.

**Empty** (پشته خالی): هنگامی که این سیگنال '۰' باشد، به این معنی است که پشته خالی است و داده‌ای برای خارج کردن وجود ندارد.

مواردی که تا کنون گفته شد ورودی‌ها و خروجی‌ها بودند. برای طراحی به ۲ متغیر دیگر نیز داریم.

اشاره‌گر پشته:

این متغیر یک رجیستر با عرض ۴ بیت است. علی‌رغم اینکه پشته در کل ۸ خانه دارد و با ۳ بیت هم می‌توان تمام خانه‌ها را آدرس‌دهی کرد ما نیاز به ۴ بیت داریم. چرا که این متغیر همیشه به اولین خانه خالی در حافظه پشته اشاره می‌کند، اگر پشته پر باشد، مقدار این متغیر باید ۸ باشد و در صورت استفاده از رجیستر ۳ بیتی، سرریز رخ داده و مقدار آن نامعتبر می‌شود.

حافظه پشته:

این متغیر یک آرایه از رجیسترهاست که عرض هر وکتور آن ۴ بیت و عمق آن ۸ آرایه است. ذخیره‌سازی مقادیر ورودی به پشته در این آرایه انجام می‌شود.

## ۳-۱ کدنویسی ماژول اصلی در وریلاگ

با توجه به جدول زیر که رفتار مد نظر را توصیف میکند؛ کد مربوطه در وریلاگ به شرح زیر میشود.

Push	Pop	Stack State	Operation	Result
1	0	Not Full	Push	Item added to stack
1	0	Full	Push	No change
0	1	Not Empty	Pop	Item removed from stack
0	1	Empty	Pop	No change
1	1	Any	Push then Pop	No change
0	0	Any	No operation	No change

سر تا سر کد، به منظور خوانایی و توضیح کاملت گذاری شده است.

```

module stack_behavioural (
    input clk,          // Clock signal
    input rstN,         // Active-low reset signal
    input [3:0] data_in, // Data input for push operation
    input push,         // Push operation signal
    input pop,          // Pop operation signal
    output reg [3:0] data_out, // Data output for pop operation
    output reg full,    // Flag indicating if the stack is full
    output reg empty    // Flag indicating if the stack is empty
);

// Define an 8-depth stack memory with 4-bit wide data
reg [3:0] stack_mem [7:0];

```

```
// Stack pointer to keep track of the stack position, points to the last free index  
in memory
```

```
reg [3:0] stack_pointer;
```

```
// Integer variable for loop indexing
```

```
integer i;
```

```
// Always block triggered on the positive edge of the clock
```

```
always @(posedge clk) begin
```

```
    if (!rstN) begin // If reset signal is active (low)
```

```
        // Initialize the stack memory to zero
```

```
        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
```

```
            stack_mem[i] <= 0;
```

```
        end
```

```
        // Reset the stack pointer to zero
```

```
        stack_pointer <= 0;
```

```
        // Set the full flag to 0 (stack is not full)
```

```
        full <= 0;
```

```
        // Set the empty flag to 1 (stack is empty)
```

```
        empty <= 1;
```

```
    end else begin
```

```
        // If push signal is active, pop signal is not active, and stack is not full
```

```
        if (push && !pop && !full) begin
```

```
            // Push the data into the stack memory at the current stack pointer  
position
```

```
            stack_mem[stack_pointer] <= data_in;
```

```
            // Increment the stack pointer
```

```
stack_pointer <= stack_pointer + 1;
// Update the full flag: stack is full if stack pointer is 8
full <= (stack_pointer == 8);
// Update the empty flag: stack is empty if stack pointer is 0
empty <= 0;
end
// If pop signal is active, push signal is not active, and stack is not empty
else if (pop && !push && !empty) begin
    // Decrement the stack pointer
    stack_pointer <= stack_pointer - 1;
    // Pop the data from the stack memory at the new stack pointer
position
    data_out <= stack_mem[stack_pointer];
    // Update the full flag: stack is full if stack pointer is 8
    full <= 0;
    // Update the empty flag: stack is empty if stack pointer is 0
    empty <= (stack_pointer == 0);
end
end
end

endmodule
```

## ۴-۱ کدنویسی ماژول تست در وریلاگ

هم اکنون ماژول تست زیر را نوشته و در ادامه آن را اجرا خواهیم کرد تا از صحت کد خود مطمئن شویم.  
سر تا سر کد، به منظور خوانایی و توضیح کامنت گذاری شده است.

```
module testbench;
```

```
// Declare testbench signals
```

```
reg clk;          // Clock signal
```

```
reg rstN;         // Reset signal (active low)
```

```
reg [3:0] data_in; // 4-bit data input
```

```
reg push;         // Push control signal
```

```
reg pop;          // Pop control signal
```

```
// Output signals from the stack module
```

```
wire [3:0] data_out; // 4-bit data output
```

```
wire full;        // Full flag
```

```
wire empty;       // Empty flag
```

```
// Clock period constant
```

```
localparam CLK_PERIOD = 10;
```

```
// Generate clock signal with a period of CLK_PERIOD
```

```
always #(CLK_PERIOD/2) clk = ~clk;
```



```
// Instantiate the stack_behavioural module
stack_behavioural sb (
    .clk(clk),
    .rstN(rstN),
    .data_in(data_in),
    .push(push),
    .pop(pop),
    .data_out(data_out),
    .full(full),
    .empty(empty)
);

// Initial block for setup
initial begin
    clk = 0;      // Initialize clock signal
    push = 0;     // Initialize push signal
    pop = 0;      // Initialize pop signal
    rstN = 0;     // Initialize reset signal (active low)
    data_in = 4'b0000; // Initialize data input to 0
    $dumpfile("testbench.vcd"); // Specify VCD file for waveform dump
    $dumpvars(0, testbench); // Dump all variables in the testbench module
end

// Initial block for test sequence
initial begin
    rstN = 0; // Assert reset signal to reset the stack
    #(CLK_PERIOD*2); // Wait for 2 clock cycles
```

```
rstN = 1; // Deassert reset signal to start normal operation
```

```
pop = 1; // Attempt to pop from empty stack
```

```
 #(CLK_PERIOD*3); // Wait for 3 clock cycles
```

```
pop = 0; // Deassert pop signal
```

```
push = 1; // Assert push signal
```

```
data_in = 4'b1101; // Load 13 into data input
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
```

```
data_in = 4'b1111; // Load 15 into data input
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
```

```
data_in = 4'b0010; // Load 2 into data input
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
```

```
data_in = 4'b1001; // Load 9 into data input
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
```

```
push = 0; // Deassert push signal
```

```
pop = 1; // Assert pop signal
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
```

```
push = 1; // Assert push signal
```

```
pop = 0; // Deassert pop signal
```

```
data_in = 4'b0011; // Load 3 into data input
```

```
 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
 data_in = 4'b1001; // Load 9 into data input

 #(CLK_PERIOD*1); // Wait for 1 clock cycle
 push = 0; // Deassert push signal
 pop = 1; // Assert pop signal

 #(CLK_PERIOD*8.5); // Wait for 8.5 clock cycles
 $finish; // End simulation
end

endmodule
```

تست بنچ ارائه شده برای ماژول پشته‌ی Verilog به نام `stack_behavioural` طراحی شده است تا رفتار پشته را تحت شرایط مختلف شبیه‌سازی کند. در اینجا توضیحی از آنچه تست بنچ انجام می‌دهد به طور دقیق آورده شده است:

ابتدای تست بنچ

تولید سیگنال کلاک:

یک سیگنال کلاک (`clk`) با دوره‌ی ۱۰ واحد تولید می‌شود که هر ۵ واحد (نیم دوره) تغییر می‌کند.

تعریف سیگنال‌ها:

سیگنال‌های مختلف (`clk`, `rstN`, `data_in`, `push`, `pop`, `data_out`, `full`, `empty`) تعریف می‌شوند.

ماژول پشته `stack_behavioural` با استفاده از سیگنال‌های تعریف‌شده نمونه‌سازی می‌شود.

ذخیره‌سازی داده‌های شبیه‌سازی:

داده‌های شبیه‌سازی در فایل به نام "testbench.vcd" ذخیره می‌شوند تا بعداً با مشاهده‌گرهای موجی مشاهده شوند.

## ۱-۵ شبیه‌سازی

مرحله‌ی بازنشانی:

پشته با تنظیم rstN به ۰ بازنشانی می‌شود.

این حالت به مدت دو دوره کلاک نگه داشته می‌شود ( $(\#(2 * CLK\_PERIOD))$ ).

شروع شبیه‌سازی:

پس از دو دوره کلاک، rstN به ۱ تنظیم می‌شود تا بازنشانی لغو شده و عملیات عادی آغاز شود.

پاپ از پشته‌ی خالی:

سیگنال pop به مدت سه دوره کلاک ( $(\#(3 * CLK\_PERIOD))$ ) در حالی که پشته هنوز خالی است به ۱ تنظیم می‌شود. این حالت، واکنش پشته را به عملیات پاپ روی پشته‌ی خالی آزمایش می‌کند.

عملیات پوش:

سیگنال push به ۱ تنظیم می‌شود تا داده‌ها به پشته فشرده شوند.

مقادیر ۱۳ ( $4'b1101$ )، ۱۵ ( $4'b1111$ )، ۲ ( $4'b0010$ )، و ۹ ( $4'b1001$ ) به ترتیب و هر کدام برای یک دوره کلاک به پشته فشرده می‌شوند.

عملیات پاپ:

سیگنال  $push$  به ۰ تنظیم شده ( $push = 0$ ) و سیگنال  $pop$  به ۱ تنظیم می‌شود ( $pop = 1$ ) تا مقدار بالای پشته پاپ شود. این حالت به مدت یک دوره کلاک اتفاق می‌افتد.


تناوب پوش و پاپ:

سیگنال  $push$  دوباره به ۱ تنظیم شده ( $push = 1$ ) و  $pop$  به ۰ تنظیم می‌شود ( $pop = 0$ ) تا مقدار ۳ ( $b0011'4$ ) به پشته فشرده شود.

مقدار دیگری ۹ ( $b1001'4$ ) به پشته فشرده می‌شود.

سیگنال  $push$  به ۰ تنظیم شده و سیگنال  $pop$  به ۱ تنظیم می‌شود تا مقدار بالای پشته دوباره پاپ شود. پایان شبیه‌سازی:

 شبیه‌سازی برای ۸.۵ دوره کلاک دیگر ادامه می‌یابد و سپس با فراخوانی  $finish\$$  متوقف می‌شود.



در بالا نتیجه نمایش فایل vcd تولید شده از تست‌بنچ را می‌بینیم که با توضیحات مذکور مطابقت دارد.

## ۱-۶ منابع و مراجع

- وبسایت گیکزفورگیکز
- وبسایت یوتیوب
- وبسایت ویکی‌پدیا